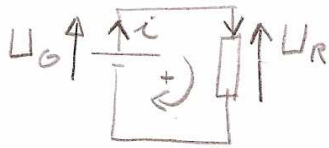


Exercice 1:  $U = R \times i \Rightarrow U = 220 \times 15 \times 10^{-3} = \underline{3,3V}$

Exercice 2:



loi des mailles  $U_G - U_R = 0V \Rightarrow U_G = U_R$

$U_G = U_R = R \times i$


$\Rightarrow R = \frac{U_R}{i} = \frac{U_G}{i} = \frac{12}{50 \times 10^{-3}}$   
 $R = \underline{2,4 \times 10^2 \Omega}$

Exercice 3: Il n'y a pas de courant dans le voltmètre (Résistance très grande)

donc  $U = U_R$  (tension aux bornes de la résistance)

$U = U_R = R \times i \Rightarrow i = \frac{U}{R} = \frac{9,89}{470} = \underline{0,0210A}$  (21,0 mA)

Exercice 4:

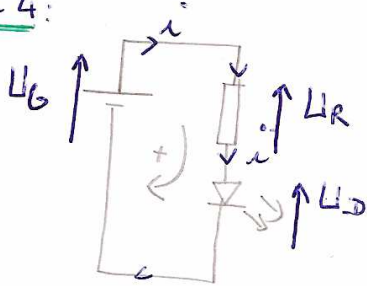

loi des mailles  $U_G - U_R - U_D = 0$


$U_G - U_D = U_R$

$12 - 1,8 = \underline{10,2V} = U_R$

$U_R = R \times i \Rightarrow i = \frac{U_R}{R}$

$i = \frac{10,2}{500} = \underline{2,04 \times 10^{-2} A}$  (20,4 mA)

Exercice 5:

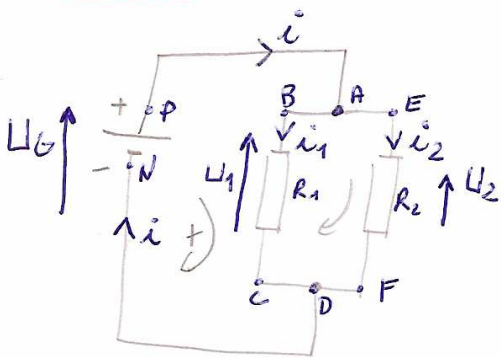

loi des noeuds  $i = i_1 + i_2$

loi des mailles dans la maille (P, A, B, C, D, N, P)

$U_G - U_1 = 0 \Rightarrow U_G = U_1$

et  $U_1 - U_2 = 0$  (maille (B, A, E, F, D, C, B))  
 $\Rightarrow U_1 = U_2$

donc  $U_G = U_1 = U_2$

$R_1$  et  $R_2$  sont en parallèle ou dérivation

$U_G = U_1 = R_1 \times i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_G}{R_1} = \frac{15}{220} = \underline{6,8 \times 10^{-2} A}$

$U_G = U_2 = R_2 \times i_2 \Rightarrow i_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{U_G}{R_2} = \frac{15}{330} = \underline{4,5 \times 10^{-2} A}$

$i = i_1 + i_2 = 6,8 \times 10^{-2} + 4,5 \times 10^{-2} \Rightarrow i = \underline{1,1 \times 10^{-1} A}$