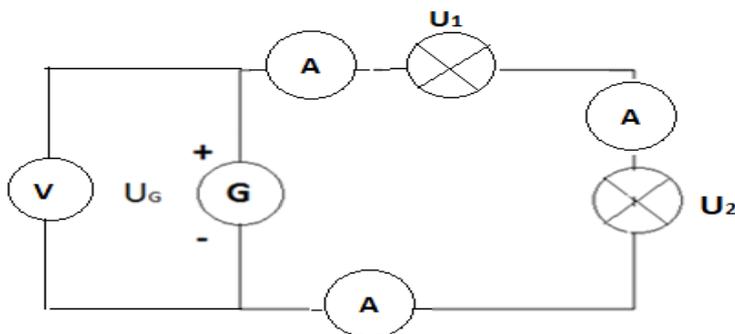


**Paillasse élève**

- Fils de connexion
- Générateur de courant/tension continu (6-12 V)
- 2 lampes différentes : 6 V – 100 mA et 6 V – 500 mA
- 3 multimètres

**Bureau professeur :** Réaliser les 2 montages suivants avec même matériel que les élèves

**Montage 1**



**Montage 2**

